A. S. 2006/07 - I.T.S. 'EINAUDI' - Verifica di elettronica e telecomunicazioni

Montebelluna, 05/06/2007 Classe VB ABACUS

TERZA PROVA

Nome candidato➔ _____

Elettronica e Telecomunicazioni (max. 15 righe, schemi esclusi):

- La funzione di trasferimento: definizione, significato fisico, metodologia di studio.

Elettronica e Telecomunicazioni (max. 10 righe, schemi esclusi):

- Progettare un filtro passa-basso di primo ordine che abbia frequenza di taglio pari a 3kHz e guadagno statico pari a 20dB.

Elettronica e Telecomunicazioni (max. 10 righe, schemi esclusi):
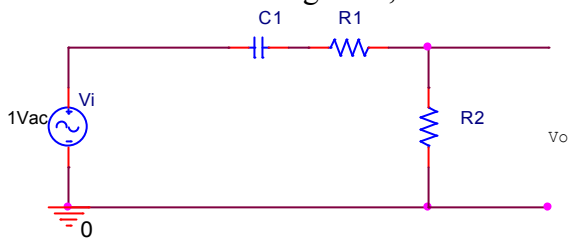
- Studiare il circuito seguente, ricavandone la funzione di trasferimento e i diagrammi di Bode